

这份文档主要是针对于模电计算大题的知识点整理，内容略有粗糙，甚至还有许多谬误，还请大家多多见谅。如果有问题可以直接从98上联系我，后期我将不再更新这份文档的所有内容啦，如果有补充的话，我会在98的楼里再补充的。

最后，给大家复习模电一个整体的思路：

模拟电路首先是从非线性元件开始学习起的，为了后面的学习铺垫，我们需要掌握各种元件的静态模型、动态模型的内容；

之后我们学习了三极管和场效应管组成的单级放大电路，我们先静态分析，后动态分析，在静态分析下得到了静态工作点，动态分析下得到了动态信号的情况；

在学习了单级放大电路后，我们又深入学习了多级放大电路，并了解了集成运算放大器的基本构造，从分立元件角度搭建了放大电路；

清楚了集成运放后，我们进一步引入了反馈网络，并在反馈网络的引入下对其电路状态进行了分析，主要是虚短虚断的应用；

在了解了基本的知识后，我们又学习了功率放大器和信号发生器；他们分别都运用了集成运放的不同反馈类型，信号发生器又运用了自激振荡来产生信号。

最后的最后，给下我的98资源楼的链接🔗：[开一个zj的模电的资源楼，即将完结..... 关键词：模电答案，模电课本答案，课本习题，模电笔记整理，模电复习 - CC98论坛](#)

2024.12.14

——by fg26710